

计算机系统结构实验

# lab2: FPGA 基础实验-4-bit Adder

周旭东 521021910829

2023 April

## 摘要

学习使用 Xilinx 逻辑设计工具 Vivado 的基本操作，Verilog HDL 进行简单的逻辑设计与功能仿真并使用 1/0 Planing 添加管脚约束生成 Bitstream 文件。在此基础上实现了一个四位全加器。

## 目录

<b>1</b>	<b>实验目的</b>	<b>2</b>
<b>2</b>	<b>实验原理</b>	<b>2</b>
2.1	一位全加器功能原理 . . . . .	2
2.2	四位全加器功能原理 . . . . .	3
<b>3</b>	<b>功能实现</b>	<b>3</b>
3.1	一位全加器功能实现 . . . . .	3
3.2	四位全加器功能实现 . . . . .	4
<b>4</b>	<b>仿真测试</b>	<b>4</b>
<b>5</b>	<b>管脚约束</b>	<b>6</b>
<b>6</b>	<b>上板验证</b>	<b>7</b>
<b>7</b>	<b>总结与反思</b>	<b>9</b>
<b>8</b>	<b>致谢</b>	<b>10</b>

## 1 实验目的

- 掌握 Xilinx 逻辑设计工具 Vivado 的基本操作
- 掌握使用 Verilog HDL 进行简单的逻辑设计
- 掌握功能仿真
- 使用 I/O Planing 添加管脚约束
- 生成 Bitstream 文件
- 上板验证

## 2 实验原理

### 2.1 一位全加器功能原理

FPGA 一位全加器是一个数字电路组件，用于将两个二进制位的数字相加，同时考虑任何先前的进位（carry）。

 


图 1: 一位全加器结构

一个一位全加器通常由三个输入和两个输出组成。三个输入是两个被加数的二进制位和前一位的进位。两个输出是当前位的和和向下一位的进位。当加数和进位位一起输入时，一位全加器会输出两个二进制数字，即当前位的和和下一位的进位。这些输出可以馈入其他一位全加器，以实现更复杂的数字计算。

## 2.2 四位全加器功能原理

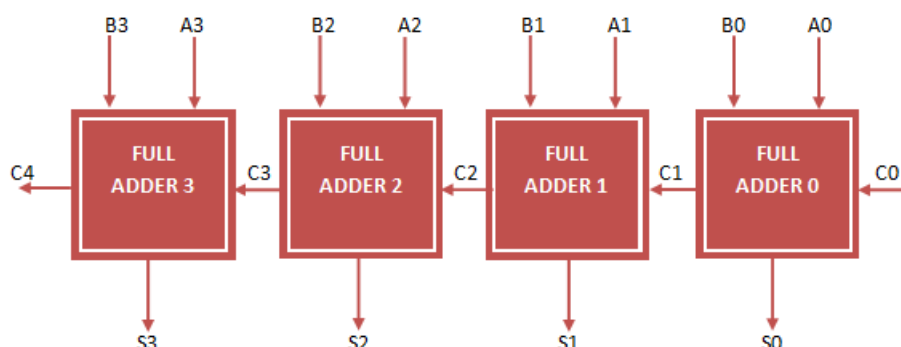


图 2: 四位全加器结构

FPGA 四位全加器是一个数字电路组件，用于将四个二进制位的数字相加，同时考虑任何先前的进位（carry）。图 2 展示了这一结构。

一个四位全加器通常由三个输入和两个输出组成。三个输入是两个被加数的二进制位和前一位的进位。两个输出是当前位的和和向下一位的进位。当加数和进位位一起输入时，四位全加器会输出两个二进制数字，即当前位的和和下一位的进位。这些输出可以馈入其他四位全加器，以实现更复杂的数字计算。

## 3 功能实现

### 3.1 一位全加器功能实现

模块的内部，使用了四个 wire 变量 s1, c1, c2 和 c3 分别代表加法器中的中间变量。核心部分是由三个 and 门和一个 xor 门构成的加法器电路。其中  $c1 = a \cdot b$ ,  $c2 = b \cdot ci$ ,  $c3 = a \cdot ci$  分别代表了进位位的计算。 $s1 = a \oplus b$  表示了和值的计算。最终的进位位  $co = c1 \vee c2 \vee c3$  表示了三种情况下的进位情况。

```
1 module adder_1bit(  
2     input a,  
3     input b,  
4     input ci,  
5     output s,  
6     output co  
7 );  
8 wire s1, c1, c2, c3;  
9 and (c1, a,b),
```

```

10         (c2, b, ci),
11         (c3, a, ci);
12
13     xor (s1, a, b),
14         (s, s1, ci);
15
16     or  (co, c1, c2, c3);
17
18 endmodule

```

### 3.2 四位全加器功能实现

利用四个 1 位全加器构建四位全加器如下。

```

1 module adder_4bits(
2     input [3:0] a,
3     input [3:0] b,
4     input ci,
5     output [3:0] s,
6     output co
7 );
8     wire [2:0] ct;
9
10    adder_1bit a1(.a (a[0]), .b (b [0]), .ci (ci), .s (s [0]), .co(ct [0])),
11                a2 (.a (a[1]), .b (b [1]), .ci (ct [0]), .s (s [1]), .co (ct [1])),
12                a3 (.a (a[2]), .b (b [2]), .ci (ct [1]), .s (s [2]), .co (ct [2])),
13                a4 (.a (a[3]), .b (b [3]), .ci (ct [2]), .s (s [3]), .co (co) );
14 endmodule

```

## 4 仿真测试

建立激励文件。首先对模块实例化，之后每隔 100 个时钟周期更改输入内容。

```

1 module adder_4bits_tb( );
2     reg [3:0] a;
3     reg [3:0] b;
4     reg ci;
5
6     wire [3:0] s;
7     wire co;

```

```
8
9     adder_4bits u0 (
10     .a (a),
11     .b (b),
12     .ci (ci),
13     .s (s),
14     .co (co)
15     );
16
17 initial begin
18     a = 0;
19     b = 0;
20     ci = 0;
21
22     #100;
23     a = 4'b0001;
24     b = 4'b0010;
25     #100;
26     a = 4'b0010;
27     b = 4'b0100;
28
29     #100;
30     a = 4'b1111;
31     b = 4'b0001;
32     #100;
33     ci = 1'b1;
34 end
35 endmodule
```

得到仿真结果如图 3所示。



```

17 set_property IOSTANDARD LVCMOS15 [get_ports {b[0]}]
18 set_property IOSTANDARD LVCMOS15 [get_ports {b[1]}]
19 set_property IOSTANDARD LVCMOS15 [get_ports {b[2]}]
20 set_property IOSTANDARD LVCMOS15 [get_ports {b[3]}]
21
22 set_property PACKAGE_PIN N26 [get_ports led_clk]
23 set_property PACKAGE_PIN M26 [get_ports led_do]
24 set_property PACKAGE_PIN P18 [get_ports led_en]
25 set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports led_clk]
26 set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports led_do]
27 set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports led_en]
28
29 set_property PACKAGE_PIN M24 [get_ports seg_clk]
30 set_property PACKAGE_PIN L24 [get_ports seg_do]
31 set_property PACKAGE_PIN R18 [get_ports seg_en]
32 set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports seg_clk]
33 set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports seg_do]
34 set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports seg_en]

```

## 6 上板验证

构建顶层文件进行 LED 显示

```

1 module Top(
2     input clk_p,
3     input clk_n,
4     input [3:0] a,
5     input [3:0] b,
6     input reset,
7
8     output led_clk,
9     output led_do,
10    output led_en,
11
12    output wire seg_clk,
13    output wire seg_en,
14    output wire seg_do
15);
16 wire CLK_i;
17 wire Clk_25M;
18

```

```

19     IBUFGDS IBUFGDS_inst(
20         .O(CLK_i),
21         .I(clk_p),
22         .IB(clk_n)
23     );
24
25     wire [3:0] s;
26     wire co;
27     wire [4:0] sum;
28     assign sum = {co,s};
29
30     adder_4bits U1(
31         .a(a),
32         .b(b),
33         .ci(1'b0),
34         .s(s),
35         .co(co)
36     );
37     reg [1:0] clkdiv;
38     always @ (posedge CLK_i)
39         clkdiv<=clkdiv+1;
40     assign Clk_25M=clkdiv[1];
41
42     display DISPLAY(
43         .clk(Clk_25M),
44         .rst(1'b0),
45         .en(8'b00000011),
46         .data({27'b0,sum}),
47         .dot(8'b00000000),
48         .led(~{11'b0,sum}),
49         .led_clk(led_clk),
50         .led_en(led_en),
51         .led_do(led_do),
52         .seg_clk(seg_clk),
53         .seg_en(seg_en),
54         .seg_do(seg_do)
55     );
56 endmodule

```





图 4: 上板测试结果

如图 4所示，进行了  $2+3=5$  的测试，结果正确。

## 7 总结与反思

实验 2 深入学习使用了 Xilinx 逻辑设计工具 Vivado 的基本操作，Verilog HDL 进行简单的逻辑设计与功能仿真并使用 I/O Planing 添加管脚约束生成 Bitstream 文件。在此基础上实现了一个四位全加器。

本次实验后，对 Verilog 的语言有了更好的了解，例如 always 语段如何使用及其含义，begin 和 end 相当于括号，reg 表示寄存器，input 和 output 的含义，以及实例化模块的方法等等。

对 Vivado 的操作也更加熟悉，例如熟悉了如何添加各种文件，进行仿真和上板操作等等。为之后的实验打下基础。

## 8 致谢

感谢刘雨桐老师为实验提供了良好的讲解。

感谢助教蔡明昕、黄正翔老师帮助我解决在实验中遇到的问题。

感谢黄小平老师及实验室提供的资源和硬件支持。

感谢在实验过程中给予我帮助的同学。